

COMPARADORES

Partir-se-á através de uma operação a que se chama Comparação, determinar qual a relação existente entre dois números A e B dentro de uma numeração binária.

$$A = B$$

$$A > B$$

$$A < B$$

$$A = \sum_{k=0}^n a_k 2^k$$

$$B = \sum_{k=0}^m b_k 2^k$$

Utilizar-se-á para tal, processos circuitos nacionais paralelo e série. Os processos seguintes não serão posteriormente analisados.

1- Comparação Paralelo

Os n pares de bits de A e B , a_k e b_k , são comparados simultaneamente sendo a decisão tomada conforme se verifica igualdade ou desigualdade dentro dos pares respectivos.

2- Comparação Série

Os n pares de bits de A e B , a_k e b_k , são comparados par após par começando pelos bits mais significativos.

Naturalmente que as implementações correspondentes aos dois processos não são idênticas.

Considere-se dois números A e B representados por um único bit $A_1 = a_1$ e $B_1 = b_1$.

Estabeleçam-se as tabeas de verdade e respectivas expressões lógicas para os três casos possíveis.

1- $A = B$

A	B	X
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$X = \bar{A}\bar{B} + AB = \overline{A \oplus B}$$

2- $A < B$

A	B	X
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	0

$$X = \bar{A}B$$

3- $A > B$

A	B	X
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	0

$$X = A\bar{B}$$

É evidente que a combinação de $A = B$ com qualquer das outras relações em-
duz a:

$$A > B \rightarrow X = \bar{A}\bar{B} + AB + A\bar{B} = A + \bar{B} \equiv \overline{A < B}$$

$$A \leq B \rightarrow X = \bar{A}\bar{B} + AB + \bar{A}B = \bar{A} + B \equiv \overline{A > B}$$

Viu-se agora como se pode estabele-
cer a comparação paralelo entre dois nú-
meros binários, A e B .

Lija: $A = \sum_{k=0}^n a_k 2^k$ $B = \sum_{k=0}^m b_k 2^k$

1- $A = B$

Para que $A = B$ tem que ser $a_k = b_k$
para todo o k .

Como $a_k = b_k \Rightarrow \overline{a_k \oplus b_k} \equiv 1$, é ne-
cessário que a intersecção de todas as
comparações parciais tome o valor 1.

Portanto:

$$X = (\overline{a_n \oplus b_n}) (\overline{a_{n-1} \oplus b_{n-1}}) \dots (\overline{a_0 \oplus b_0}) = \prod_{k=0}^n X_k$$

em que $X_k = \overline{a_k \oplus b_k}$

A implementação em produto en-
canta-se na fig. 1.

 


fig. 1

Se n for grande, poderá haver necessidade de optar por soluções intermédias, uma vez que existe limitação do número de variáveis de entrada nos dispositivos lógicos existentes (máximo de 8 entradas utilizando TTL)

 


fig. 2

Estas soluções envolvem o mesmo número de funções "Ou" exclusivo havendo apenas dispendiosamente na função "E" de saída, tendo o inconveniente de o aumento entre as entradas e a saída por um ou.

Na implementação da figura 1 o atraso Δ será:

$\Delta = \Delta_1 + t_d$ em que Δ_1 é o atraso de um "Ou" exclusivo negado e t_d o atraso de uma gate "E".

Na implementação da fig. 2 em que se dobrasse uma vez a função "E", o atraso será: $\Delta = \Delta_1 + 2 t_d$

Em uma implementação em que se utilizasse n dobramentos o atraso será: $\Delta = \Delta_1 + (n+1) t_d$.

2 - A obtenção da implementação que permitisse determinar se $A < B$ ou $A > B$ move-se do seguinte algoritmo:

Analisar-se os ~~bits~~ bits mais significativos:

$$\text{Se } a_n > b_n \implies A > B$$

$$\text{Se } a_n < b_n \implies A < B$$

Se $a_n = b_n \implies$ nada pode ser concluído pelo que se passa à comparação de a_{n-1} e b_{n-1}

$$a) A > B \quad A = \sum_0^n a_k 2^k \quad B = \sum_0^n b_k 2^k$$

$$a_n > b_n \longrightarrow \text{decidido}$$

$$a_n = b_n \longrightarrow \begin{cases} a_{n-1} > b_{n-1} \longrightarrow \text{decidido} \\ a_{n-1} = b_{n-1} \longrightarrow \begin{cases} a_{n-2} > b_{n-2} \longrightarrow \text{decidido} \\ a_{n-2} = b_{n-2} \longrightarrow \dots \end{cases} \end{cases}$$

Fato traduz-se do seguinte modo:

$$X = a_n > b_n + (a_n = b_n) \{ a_{n-1} > b_{n-1} + (a_{n-1} = b_{n-1}) [a_{n-2} > b_{n-2} + (a_{n-2} = b_{n-2}) \dots] \}$$

Por exemplo, para $n=3$, viria:

$$A = a_2 2^2 + a_1 2^1 + a_0 2^0 \quad B = b_2 2^2 + b_1 2^1 + b_0 2^0$$

$$X = a_2 > b_2 + (a_2 = b_2) [a_1 > b_1 + (a_1 = b_1) (a_0 > b_0)]$$

ou seja:

 


Fig. 3

Como já se sabe que:

- a função lógica $a_n \bar{b}_n$ determina $a_n > b_n$
- " " " $\overline{a_n \oplus b_n}$ " $a_n = b_n$

facilmente se implementaria um circuito que decidisse se $A > B$.

Uma implementação deste tipo tem o inconveniente de o tempo de atraso aumentar quando aumenta n . Assim pode-se pensar noutro tipo de implementação que minimiza o atraso entre as entradas e a saída.

Retorne-se a expressão:

$$X = (a_2 > b_2) + (a_2 = b_2) [(a_1 > b_1) + (a_1 = b_1) (a_0 > b_0)]$$

ou seja:

$$X = a_2 \bar{b}_2 + (\bar{a}_2 \bar{b}_2 + a_2 b_2) [a_1 \bar{b}_1 + (\bar{a}_1 \bar{b}_1 + a_1 b_1) a_0 \bar{b}_0]$$

Desenvolvendo:

$$X = a_2 \bar{b}_2 + (\bar{a}_2 \bar{b}_2 + a_2 b_2) (a_1 \bar{b}_1 + a_0 \bar{a}_1 \bar{b}_0 \bar{b}_1 + a_0 a_1 \bar{b}_0 b_1)$$

$$X = a_2 \bar{b}_2 + a_1 \bar{a}_2 \bar{b}_1 \bar{b}_2 + a_0 \bar{a}_1 \bar{a}_2 \bar{b}_0 \bar{b}_1 \bar{b}_2 + a_0 a_1 \bar{a}_2 \bar{b}_0 b_1 \bar{b}_2 +$$


$$+ a_1 a_2 \bar{b}_1 b_2 + a_0 \bar{a}_1 a_2 \bar{b}_0 \bar{b}_1 b_2 + a_0 a_1 a_2 \bar{b}_0 b_1 b_2$$

Simplificando esta função por qualquer um dos métodos de simplificação, obter-se-ia uma expressão mais simples. Por exemplo, uma simplificação pelo método de Quine, poderia conduzir a:

$$X = a_2 \bar{b}_2 + a_1 \bar{b}_1 b_2 + a_1 a_2 \bar{b}_1 + a_0 \bar{b}_0 \bar{b}_1 \bar{b}_2 + a_0 a_1 \bar{b}_0 \bar{b}_2 +$$

$$+ a_0 a_2 \bar{b}_0 \bar{b}_1 + a_0 a_1 a_2 \bar{b}_0$$

ou seja:

 

Repara-se que a medida que o número de bits aumenta também o número máximo de entradas aumenta pelo que se terá que fazer, igualmente, desdobramentos, aumentando o tempo de atraso. De qualquer modo o atraso introduzido será menor que no tipo de implementação anteriormente apresentada.

6) $A < B$

Por exclusão de hipóteses:

Se $A \neq B$ ou $A \neq B$, então $A < B$.

Portanto:



Por outro lado trocando A com B em qualquer das implementações anteriores obter-se-ia o mesmo resultado. De facto se $A < B$ então é $B > A$.

Podem-se ainda desenvolver um algoritmo semelhante ao tratado para $A > B$, ou seja:

$$X \equiv A < B \equiv (a_n < b_n) + (a_n = b_n) [a_{n-1} < b_{n-1} + \text{etc.}]$$

Ou:


$$X = \bar{a}_n b_n + \overline{a_n \oplus b_n} [a_n b_{n-1} + \text{etc.}]$$

Conclusão:

O atraso permitido entre as entradas e as saídas determina a escolha da implementação. A tecnologia existente permite qualquer das soluções, desde que se tome em consideração as limitações apontadas (máximo número de entradas permitido).

————— " —————

 
Existem no mercado comparadores integrados utilizando técnicas de MSI (Medium Scale Integration). Os mais vulgares comparam dois números de quatro bits.



Associação ~~ento~~ vários destes blocos de base converge-se comparadores de dois números formados por quaisquer número de bits. As possibilidades de implementação são várias. A título exemplificativo apresentamos aqui uma solução, em que os números a comparar são constituídos por 10 bits:


$$A = a_9 2^9 + a_8 2^8 + a_7 2^7 + \dots + a_0$$
 
$$B = b_9 2^9 + b_8 2^8 + b_7 2^7 + \dots + b_0$$




Esta solução consome um número desproporcionado de comparadores e é dificilmente recomendável, sendo apresentada apenas com fins didáticos.

 
b) Uma implementação no extremo oposto seria:



 Para se obter $A > B$ poder-se-ia implementar algo semelhante a $A < B$ se está, por exclusão de partes:



 c) Uma solução que neste caso (10 bits) parece de aconselhar uma intermídia destas decas:



Se C_1 indicar $A < B$ (ou $A > B$) o bit mais significativo de C_2 da entrada B (ou A) fica em "1", e o mais significativo da entrada A (ou B) em "0" o que obriga C_2 a indicar $<$ (ou $>$). Por sua vez isto obriga a que C_3 indique $A < B$ (ou $A > B$), que é o resultado correcto.


Se C_1 indica $A = B$, a decisão é transferida para C_2 . Se este decide $A < B$ ou $A > B$ tudo se passa como anteriormente.

Se este decide $A = B$, é C_3 que fica encarregado da decisão final, apresentando o resultado nos seus terminais $A < B$, $A > B$ e $A = B$.

———— " ————

Outro tipo de comparadores integrados existentes, admitem mais três entradas que se destinam a receber os sinais $A > B$, $A < B$ ou $A = B$ de comparações anteriores.

 utilizando este tipo de comparadores a resolução do problema anterior ($A \pm B$ formado por 10 bits) conduziria a implementação mostrada a seguir.



As saídas $A > B$, $A < B$ e $A = B$ de C_3 dão a ordem de grandeza existente entre $A \pm B$.

— " —

DESCODIFICAÇÃO

Considere-se um código binário. A decodificação de qualquer palavra do código poderá ser realizada a partir da intersecção ("E" lógico) das variáveis tomadas na sua forma negada ou não consoante na palavra considerada o seu valor seja "zero" ou "um".

Tome-se como exemplo o código BCD

	D	C	B	A	
0	0	0	0	0	$\bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}$
1	0	0	0	1	$\bar{A} \bar{B} \bar{C} D$
2	0	0	1	0	$\bar{A} \bar{B} C \bar{D}$
3	0	0	1	1	$\bar{A} \bar{B} C D$
4	0	1	0	0	$\bar{A} B \bar{C} \bar{D}$
5	0	1	0	1	$\bar{A} B \bar{C} D$
6	0	1	1	0	$\bar{A} B C \bar{D}$
7	0	1	1	1	$\bar{A} B C D$
8	1	0	0	0	$A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$
9	1	0	0	1	$A \bar{B} \bar{C} D$


A decodificação das palavras consoante aos sinais mínimos é a indicada.

Recomendo a métodos gráficos de simplificação e utilizando os "don't care states" é possível chegar a simplificações envolvendo menos variáveis.


	B	$\bar{B}$	
A	3 X 9 1	$\bar{C}$	
	7 X X 5	C	
$\bar{A}$	6 X X 4	$\bar{C}$	
	2 X 8 0	C	
	$\bar{D}$ D $\bar{D}$		

0	$\bar{A} \bar{B} \bar{C} \bar{D}$
1	$\bar{A} \bar{B} \bar{C} D$
2	$\bar{A} \bar{B} C \bar{D}$
3	$\bar{A} \bar{B} C D$
4	$\bar{A} B \bar{C} \bar{D}$
5	$\bar{A} B \bar{C} D$
6	$\bar{A} B C \bar{D}$
7	$\bar{A} B C D$
8	$A \bar{B} \bar{C} \bar{D}$
9	$A \bar{B} \bar{C} D$

 
A implementação de um decodificador
será realizada do seguinte modo:



e poderá ser representado por:

 

 Le o código por o binário para, para
quatro variáveis, temos o máximo de pala-
vras possíveis para 16 (0 a 15) e a sua repre-
sentação seria:




D-3

É possível a introdução de uma variável de controlo que imita a acção das variáveis de entrada.

Exemplifique-se para o código binário de duas variáveis


	A	B	$\bar{A}$	$\bar{B}$
0	0	0	1	1
1	0	1	1	0
2	1	0	0	1
3	1	1	0	0

 

Desde que a variável denominada controlo tenha o valor "zero" todas as saídas do decodificador se encontram activadas em zero.

Considere-se então um decodificador de oito estados (3 variáveis) e uma variável de iniciação.

 A partir de um decodificador de 16 estados e 16 de 8 é possível decodificar $16 \times 8 = 128$ estados.



Se $A=B=C=D=0$ então a saída "0" do decodificador de 16 entradas ficará activa e inibirá todos os decodificadores de 8 entradas excepto o indicado por "0" (o primeiro). Então qualquer das saídas de 0 a 7 poderá estar activa dependendo de E, F, G. E' assim possível seleccionar 128 saídas.


É evidente que se obtém um múltiplo de reutilização se se decodificarem directamente 7 bits

A	B	C	D	E	F	G	
0	0	0	0	0	0	0	(0)
0	0	0	0	0	0	1	(1)
0	0	0	0	0	1	0	(2)
⋮							
1	1	1	1	1	0	1	(125)
1	1	1	1	1	1	0	(126)
1	1	1	1	1	1	1	(127)

A vantagem da configuração apresentada da rede está se apoiar na tecnologia existente (Decodificador de 8 e 16).

A implementação directa a partir de gates obrigaria ao uso de 128 "gates" de 7 entradas ou seja 128 pacotes. O mesmo circuito implementa-se, como se viu, a partir de $16 + 1 = 17$ circuitos.

 Referir-nos-emos apenas aos "Thumbwheel Switches".



Quando o código de entrada corresponde ao número mecanicamente relacionado a saída aparece o valor lógico "1".

Ex.: A seleção está feita para o número 1. Assim quando:

$$\begin{aligned} A=1 &\Rightarrow \bar{A}=0 \\ B=0 &\Rightarrow \bar{B}=1 \\ C=0 &\Rightarrow \bar{C}=1 \\ D=0 &\Rightarrow \bar{D}=1 \end{aligned}$$

como a entrada da gate se encontra A, $\bar{B}$, $\bar{C}$ e $\bar{D}$ a saída toma o valor "1".