

# Laboratório 2: (resolução)

#### Exercício 3: De tabelas de verdade para expressões booleanas

Considerando a tabela de verdade ao lado, encontre a expressão para a saída D:

## Exercício 4: De expressões booleanas para tabelas de verdade

Com Para cada uma das funções abaixo representadas, apresente as tabelas de verdade associadas.

a) 
$$f_1(x, y) = \overline{x \cdot y}$$
 (NAND de 2 entradas)

х	у	$f_1$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

b) 
$$f_2(x, y) = \overline{x}.\overline{y} + x.y$$


Х	у	$\overline{x}$ . $\overline{y}$	<i>x</i> . <i>y</i>	$f_2$
0	0	1	0	1
0	1	0	0	0
1	0	0	0	0
1	1	0	1	1

#### Exercício 5: De esquemático para expressões booleanas

Identifique as expressões algébricas associadas às funções presentes no seguinte esquemático:

$$F(A,B,C) = A.B + B.C$$
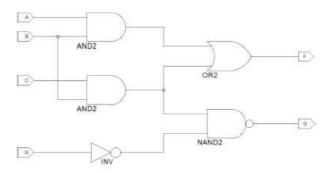
$$G(B,C,D) = \overline{(B.C).\overline{D}} = \overline{B.C} + \overline{\overline{D}}$$
$$= \overline{B} + \overline{C} + D$$



# Exercício 6: De esquemático para tabelas de verdade


Apresente a tabela de verdade associada às funções encontradas no esquemático do Exercício 4.

Α	В	С	F	В	С	D	G
0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1	1
0	1	0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	1	0	1	1	1	0	0
1	1	1	1	1	1	1	1

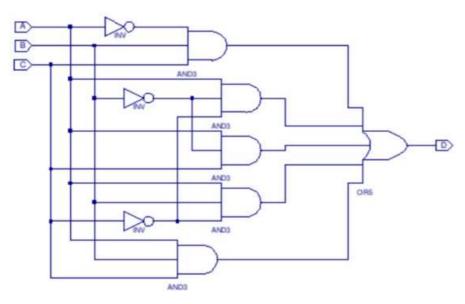
# Exercício 7: De expressões booleanas para esquemáticos

Considerando as expressões obtidas no exercício 3, apresente os esquemáticos associados.

$$D(A,B,C) = (\overline{A}.B.C) + (A.\overline{B}.\overline{C}) + (A.\overline{B}.C) + (A.B.\overline{C}) + (A.B.C)$$


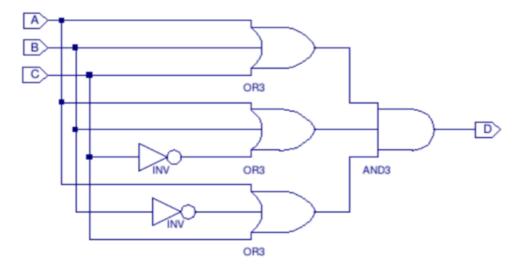
$$D(A,B,C) = (A+B+C).\left(A+B+\overline{C}\right).\left(A+\overline{B}+C\right)$$




### Exercício 8: Suficiência do NOR e do NAND

Para cada uma das funções abaixo representadas apresente expressões equivalentes e o esquemático associado:


$$f_x = a.b.c$$
  $f_y = a + b + c$   $f_z = a.b + \bar{a}.c$ 

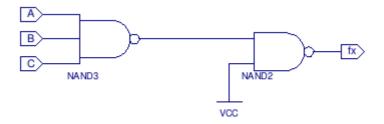a) Recorrendo apenas a portas do tipo NAND para a sua implementação.


Sem restrição no número de entradas:  $f_{\rm x}=a.b.c=\overline{a.b.c}=\overline{a.b.c}.1$ 



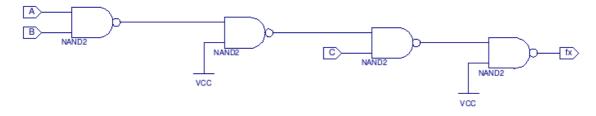Com apenas duas entradas:  $f_{\rm x}=a.b.c=\frac{\overline{a.b.c}}{\overline{a.b.c}}=\frac{\overline{\overline{a.b.c}}}{\overline{a.b.1.c.1}}$ 




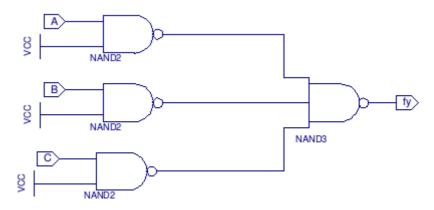Sem restrição no número de entradas:  $f_y = a + b + c = \overline{\overline{a + b + c}} = \overline{\overline{a}.\overline{b}.\overline{c}} = \overline{\overline{a}.\overline{1}.\overline{b}.\overline{1}.\overline{c}.\overline{1}}$ 




Com apenas duas entradas:  $f_y = a + b + c = \overline{\overline{a+b}} + c = \overline{\overline{a}.\overline{b}} + \overline{c} = \overline{\overline{a}.\overline{b}}.\overline{c} = \overline{\overline{a}.\overline{b}}.\overline{c}$ 
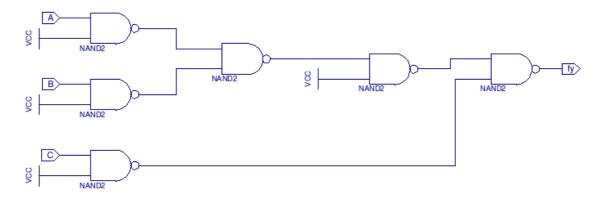
# $\overline{\overline{a.1.\overline{b.1.1.1.c.1}}}$




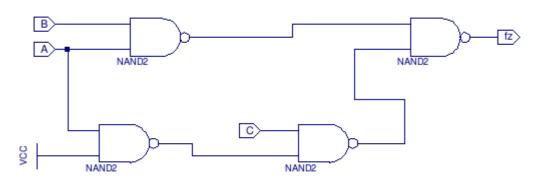Independentemente do número de entradas:  $f_z = a.b + \overline{a}.c = \overline{\overline{a.b + \overline{a}.c}} = \overline{\overline{(a.b)}.\overline{(\overline{a}.c)}} = \overline{\overline{(a.b)}.\overline{(\overline{a}.\overline{1}.c)}}$ 




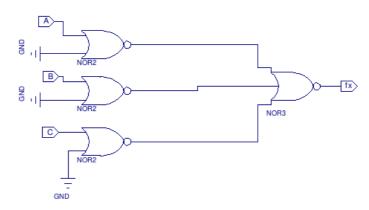b) Recorrendo apenas a portas do tipo NOR para a sua implementação.


Sem restrição no número de entradas:  $f_{\rm x}=a.\,b.\,c=\overline{\overline{a.\,b.\,c}}=\overline{\overline{a+\overline{b}+\overline{b}}}=\overline{\overline{a+\overline{b}+\overline{c}}}=\overline{\overline{a+0}+\overline{b+0}+\overline{c+0}}$ 



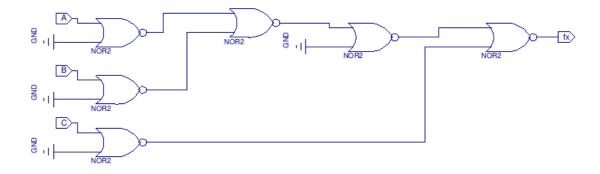
Com apenas duas entradas:  $f_x = a.b.c = \overline{\overline{a.b}}.c = \overline{\overline{\overline{a}} + \overline{b}}.\overline{c} = \overline{\overline{\overline{a}} + \overline{b}} + \overline{c} = \overline{\overline{\overline{a}} + \overline{b}} + \overline{c} = \overline{\overline{a} + \overline{b}} + \overline{c} = \overline{\overline{a}}$ 




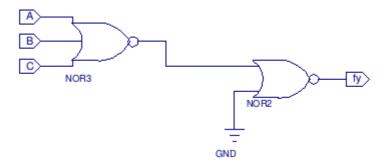Sem restrição no número de entradas:  $f_{\rm y}=a+b+c=\overline{\overline{a+b+c}}=\overline{\overline{a+b+c}+0}$ 



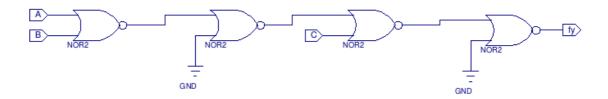Com apenas duas entradas:  $f_y = a + b + c = \frac{ }{\overline{a+b}} + c = \overline{a+b+c} = \overline{a+b+0+c+0}$ 



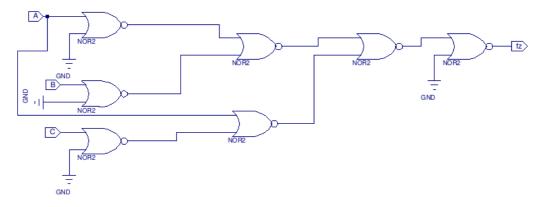


#### Exercício 9: Implementação de funções booleanas elementares

Realize a montagem de uma das funções do esquemático do Exercício 5. Compare os resultados obtidos com a tabela de verdade do Exercício 6.

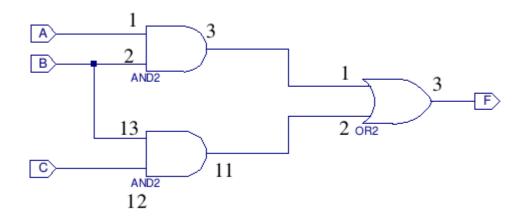a) 
$$F(A, B, C) = A.B + B.C$$


Para esta função são necessários dois circuitos integrados. Um 7408 (ANDs) e um 7432 (ORs). Apenas é preciso um 7408 porque estes circuitos contêm 4 portas lógicas. Em seguida é apresentado um esquemático como exemplo dos *pinos* a utilizar nos circuitos integrados.



Ambos os circuitos integrados têm de estar ligados ao VCC (Pin 14) com 5V e ao GND (Pin 7). A saída pode estar conectada a qualquer LED disponível. O mapa de pinos apresentado neste esquemático é apenas uma sugestão dado que existem muitas mais combinações possíveis.

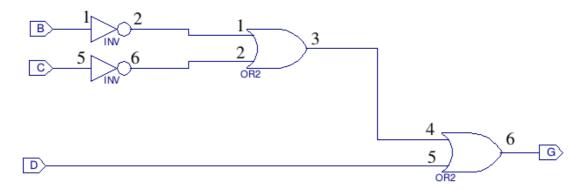b) 
$$G(B,C,D) = \bar{B} + \bar{C} + D$$

Para esta função são necessários dois circuitos integrados. Um 7432 (ORs) e um 7404 (NOTs). Apenas é preciso um de cada tipo porque o 7432 contém 4 portas lógicas enquanto o 7404 apresenta 6 portas. Em seguida é apresentado um esquemático como exemplo de *pinos* a utilizar nos circuitos integrados.



Dado que no laboratório não há circuitos integrados com portas OR de 3 entradas para implementarmos esta função, já simplificada, necessitaríamos de 4 portas lógicas (2 NOTs e 2 ORs), enquanto no circuito original apenas necessitaríamos de 3 (AND, NOT e NAND). Apesar disso, convém executar esta função já simplificada porque apenas necessitamos de 2 circuitos integrados (NOTs e ORs), ao contrário do original que necessitaria de 3 (ANDs, NOTs e NANDs).

Ambos os circuitos integrados têm de estar ligados ao VCC (Pin 14) com 5V e ao GND (Pin 7). A saída pode estar conectada a qualquer LED disponível. O mapa de pinos apresentado neste esquemático é apenas uma sugestão dado que existem muitas mais combinações possíveis.