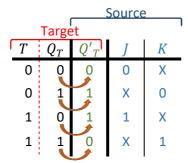



## Laboratório 7: (resolução)


## Exercício 22: Biestáveis JK, T e D


a) A partir de um flip-flop JK implemente um flip-flop do tipo T (entrada T e saída QT)



J	K	$Q'_{JK}$	_				K
	0		4 6	0	<b>→</b> 0	0	Χ
0	1	0		0	<b>→</b> 1	1	Χ
1	0	1			<b>→</b> 0		
1	1	$\overline{Q}$		1	<b>→</b> 1	Χ	0

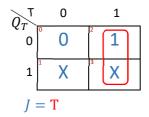


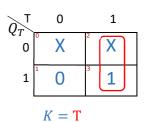


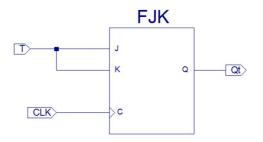


b) A partir de um flip-flop D implemente um flip-flop do tipo JK (entradas J e K, saída QJK)


	Source								
Target									
J	K	$Q_{jk}$	$Q'_{jk}$	D					
0	0	0	0	0					
0	0	1	1	1					
0	1	0	0	0					
0	1	1	0	0					
1	0	0	1	1					
1	0	1	1	1					
1	1	0	1	1					
1	1	1	0	0					
				-					

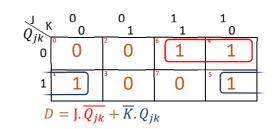


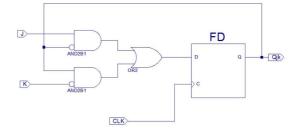

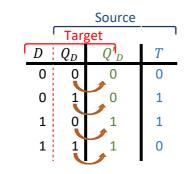c) A partir de um flip-flop T implemente um flip-flop do tipo D (entrada D, saída QD)



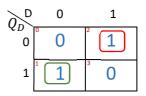

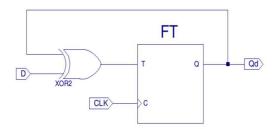

$$T = \mathbf{D}.\overline{Q_D} + \overline{D}.Q_D = D \oplus Q_D$$