

Algebra (A,B) = $A \cdot B + \bar{A} \cdot \bar{B}$

Tabelas de Verdade

Expressões booleanas

Esquemas (esquemas lógicos)

A	B	A.B	$\bar{A}$	$\bar{B}$	$\bar{A} \cdot \bar{B}$
0	0	0	1	1	1
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0

$F_2 = (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + B)$

$F_2 = \bar{A} \cdot \bar{B} + A \cdot B$

$x + 0 = x$

$x \cdot 1 = x$

$x + y = y + x$

$x + 1 = 1$

$x \cdot 0 = 0$

$x \cdot y = y \cdot x$

$x + x = x$

$x \cdot x = x$

$x + (y + z) = (x + y) + z$

$x + \bar{x} = 1$

$x \cdot \bar{x} = 0$

$x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$

$\bar{\bar{x}} = x$

$x \cdot (y + z) = xy + xz$


$x + yz = (x + y) \cdot (x + z)$

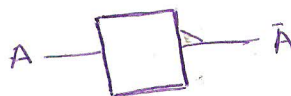Exemplos:

$A + AB = A1 + AB = A(1 + B) = A1 = A \rightarrow$



$\overline{x + y} = \bar{x} \cdot \bar{y}$
 $\overline{x \cdot y} = \bar{x} + \bar{y}$



A	B	A.B
0	x	0
1	0	0
1	1	1



A	A.B
0	0
1	B

SL

21-09-2011

$$z = a.b.c.d + f.g$$

$$\Rightarrow (a.b).(c.d) + f.g$$

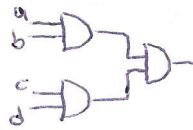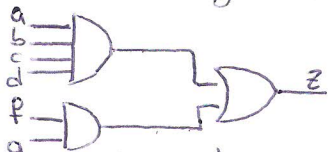

Para implementar a nível físico, serão necessários módulos de and e or.

Preocupação:

- Gerar stock de módulos
- Olhar para a expressão e tentar reduzi-la

A	B	Z_{AND}	Z_{OR}	Z_{NAND}	Z_{NOR}	Z_{XOR}
0	0	0	0	1	1	0
0	1	0	1	1	0	1
1	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	0	0

Não é preciso um stock com todas as funções.



$$\overline{a.b} = \overline{a} + \overline{b}$$

$$\overline{a+b} = \overline{a} . \overline{b}$$

$$a+b = \overline{\overline{a+b}} = \overline{\overline{a} . \overline{b}}$$



$$\overline{a.a} = \overline{a}$$

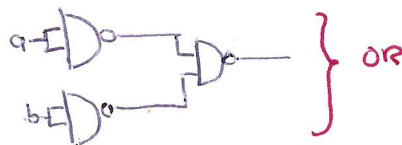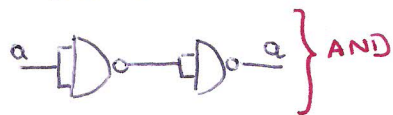


NANDs de 2 entradas são suficientes, ou até mesmo NORs


$$\overline{a} = a + a$$



$$a+b = \overline{\overline{a+b}}$$


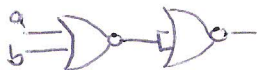

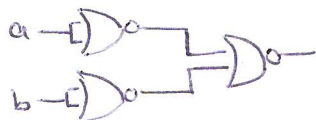
$$a.b = \overline{\overline{a.b}} = \overline{\overline{a} + \overline{b}}$$



$$z = \overline{a.b.c + d.e}$$
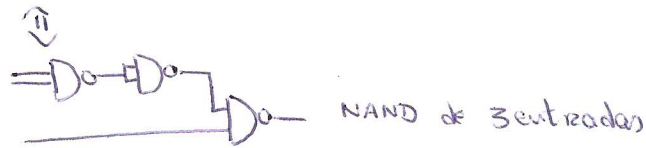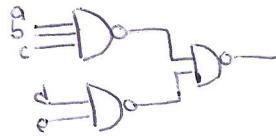
$$= \overline{a.b.c} \cdot \overline{d.e}$$



Podemos ter só NANDs / NORs de 2 entradas.

Simplificar expressões

	A	B	C	Z
0	0	0	0	0
1	0	0	1	0
2	0	1	0	1
3	0	1	1	1
4	1	0	0	1
5	1	0	1	1
6	1	1	0	0
7	1	1	1	0

minitermos

$$Z = (\bar{A} \bar{B} \bar{C}) + (\bar{A} \bar{B} C) + (A \bar{B} \bar{C}) + (A \bar{B} C)$$

$$= \bar{A} \bar{B} (\bar{C} + C) + A \bar{B} (\bar{C} + C)$$

$$= \bar{A} \bar{B} + A \bar{B}$$

$$= A \oplus B$$

- Manipular expressões
- Numerar tabela
- Mapas de Karnaugh

maxitermos


$$Z = (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C}) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})$$

$$Z = \Sigma(2, 3, 4, 5)$$

$$Z = \Pi(0, 1, 6, 7)$$

Mapas de Karnaugh

	A	B	Z
0	0	0	1
1	0	1	1
2	1	0	0
3	1	1	0

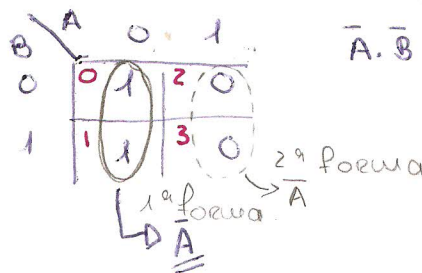

$$\bar{A} \cdot \bar{B} + \bar{A} \cdot B = \bar{A} (\bar{B} + B) = \bar{A}$$