

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 2

● SUMÁRIO:


- CODIFICADORES
- DESCODIFICADORES
- MULTIPLEXERS
- DEMULTIPLEXERS
- SOMADORES / SUBTRACTORES
- COMPARADORES

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 3

● CODIFICADORES:

O CODIFICADOR é um circuito combinatório que permite, perante a activação de uma entrada, gerar uma codificação ou combinação de sinais de saída correspondente a essa entrada.

►Exemplo:

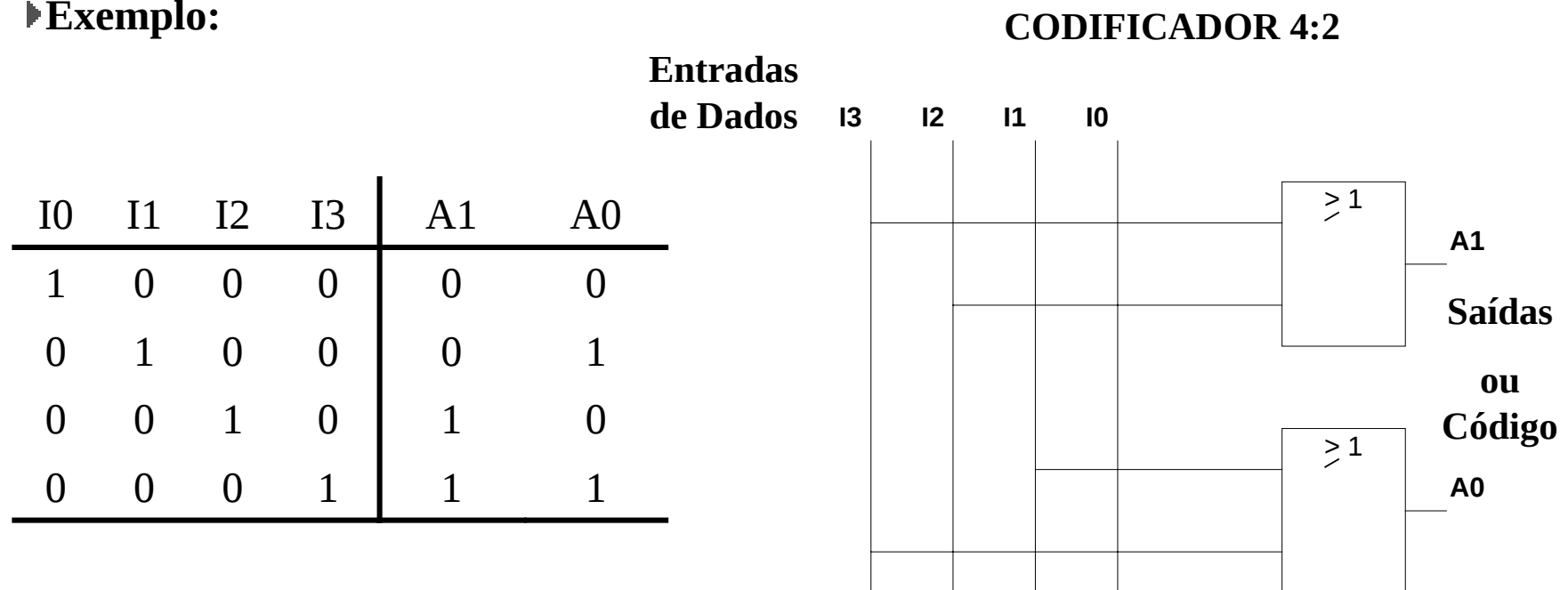

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 4

● CODIFICADORES DE PRIORIDADE:

Codificadores de Prioridade: Permite a activação de mais de uma entrada simultaneamente gerando a codificação correspondente à entrada mais prioritária activa.

Exercício: Determine uma implementação possível para um conversor de prioridade 4:2, que permita a activação de entradas em simultâneo gerando sempre a codificação correspondente à entrada de maior ordem.

(Sugestão: Comece por determinar os mapas de Karnaugh para cada saída)

		A1			
I1 I0	I3 I2	0 0	0 1	1 1	1 0
	0 0				
	0 1				
	1 1				
	1 0				

		A0			
I1 I0	I3 I2	0 0	0 1	1 1	1 0
	0 0				
	0 1				
	1 1				
	1 0				

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 5


● DESCODIFICADORES: ARQUITECTURA

O DESCODIFICADOR é um circuito combinatório que permite, perante uma combinação de entradas, activar uma e só uma saída.

DESCODIFICADOR 2:4

IN1	IN0	OUT0	OUT1	OUT2	OUT3
0	0	1	0	0	0
0	1	0	1	0	0
1	0	0	0	1	0
1	1	0	0	0	1

**Entrada
de
Dados
ou
Código**

 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 6


● DESCODIFICADORES: SIMBOLOGIA

►Exemplos:


DESCODIFICADOR 3:8

 

DUAL DECODER 2:4

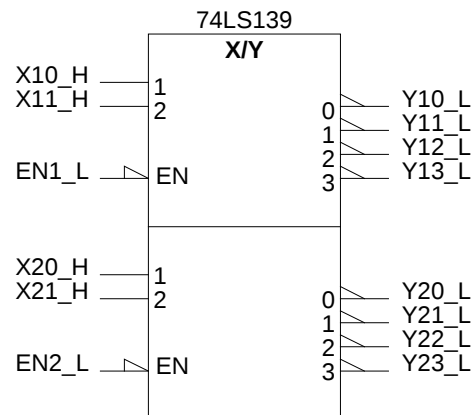

DUAL DECODER 2:4

 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 7

● DESCODIFICADORES: APLICAÇÕES (DESCODIFICAÇÃO)

Implementação de um DECODER 3:8 tendo por base 2 DECODERs 2:4

► Exemplo:

 

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 8


● DESCODIFICADORES: APLICAÇÕES (F. COMBINATÓRIAS)

Implementação de F. Combinatórias de 3 variáveis com DECODERs 3:8

•Exemplo:

$$f1(X,Y,Z) = \sum m(1,5,7)$$

$$f2(X,Y,Z) = \sum m(0,3,4)$$

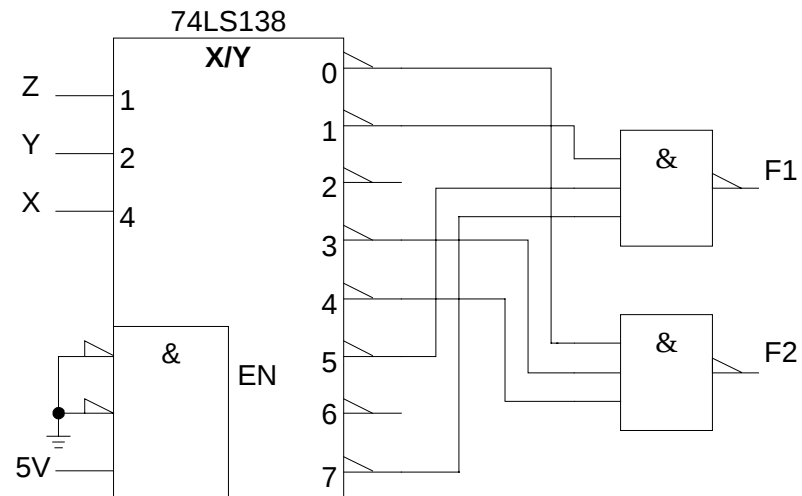


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 9

● MULTIPLEXERS: ARQUITECTURA

O MULTIPLEXER é um circuito combinatório que permite, através da especificação dos sinais de selecção, encaminhar uma das n entradas de dados para a saída.

S1	S0	OUT
0	0	D0
0	1	D1
1	0	D2
1	1	D3

**Entradas de
Dados**

 


Saída

**Entradas de Controlo
(Selecção e Habilitação)**

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 10

● MULTIPLEXERS: ARQUITECTURA

► Exemplo: MULTIPLEXER 4:1

 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 11


● MULTIPLEXERS: SIMBOLOGIA

► Exemplos:


MULTIPLEXER 4:1

 

 A designação das variáveis de entrada/saída deve indicar o nível de actividade H ou L.



 Por simplicidade sempre que não exista uma funcionalidade clara associada a uma entrada ou saída será omitido o nível de actividade. Por omissão será considerado o nível de actividade H.




CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 12

● MULTIPLEXERS: SIMBOLOGIA

► Exemplos:

 MULTIPLEXER 8:1 c/ ENABLE (74LS151), TRISTATE (74LS251)




S2	S1	S0	EN_L	OUT_H	OUT_H
-	-	-	1	0	HI-Z
0	0	0	0	IN0_H	IN0_H
0	0	1	0	IN1_H	IN1_H

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 13


● MULTIPLEXERS: SIMBOLOGIA

► Exemplos:

QUAD MUX 2:1

 

DUAL MUX 4:1

 



CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 14

● MULTIPLEXERS: APLICAÇÕES (MULTIPLEXAGEM)

Implementação de um MUX 8:1 tendo por base 2 MUX 4:1,

com e sem saída tristate

► Exemplos:

 
 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 15

● MULTIPLEXERS: APLICAÇÕES (MULTIPLEXAGEM)

Implementação de um MUX 32:1 tendo por base 4 MUX 8:1

•Exemplos:

 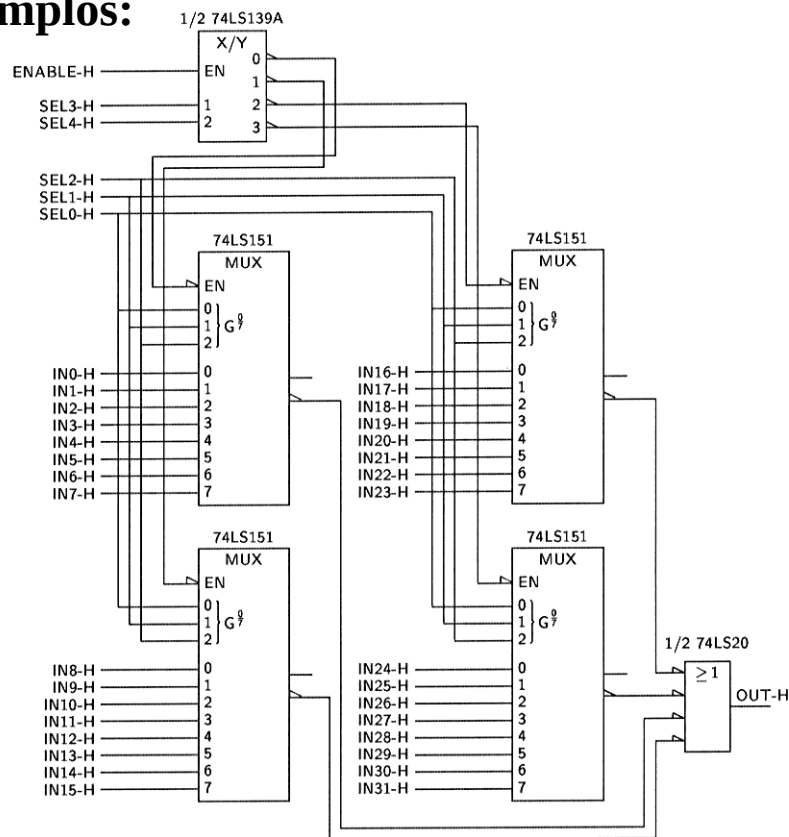

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 16


● MULTIPLEXERS: APLICAÇÕES (FUNÇÕES COMBINATÓRIAS)

Implementação de F. Combinatórias de 2 variáveis com MUX 4:1

•Exemplos:

$$F = \bar{A} + A\bar{B}$$

A	B	F
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

 

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 17


● MULTIPLEXERS: APLICAÇÕES (FUNÇÕES COMBINATÓRIAS)

Implementação de F. Combinatórias de 3 variáveis com MUX 4:1

•Exemplos:

$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}C + ABC$$

A	B	C	F	
0	0	0	1	$F = 1$
0	0	1	1	
0	1	0	0	$F = C$
0	1	1	1	
1	0	0	0	$F = 0$
1	0	1	0	
1	1	0	1	$F = \overline{C}$
1	1	1	0	

 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 18

● DEMULTIPLEXERS: ARQUITECTURA

O DEMULTIPLEXER é um circuito combinatório que permite, através da especificação dos sinais de selecção, encaminhar a entrada para uma das n saídas.

DEMULTIPLEXER 1:4

 


Entradas de Controlo
(Selecção e Habilitação)

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 19

● DEMULTIPLEXERS: ARQUITECTURA

►Exemplo: DEMULTIPLEXER 1:4

S1	S0	OUT0	OUT1	OUT2	OUT3
0	0	IN	0	0	0
0	1	0	IN	0	0
1	0	0	0	IN	0
1	1	0	0	0	IN

 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 20


● DEMULTIPLEXERS: SIMBOLOGIA

► Exemplos:

DEMULTIPLEXER 1:4

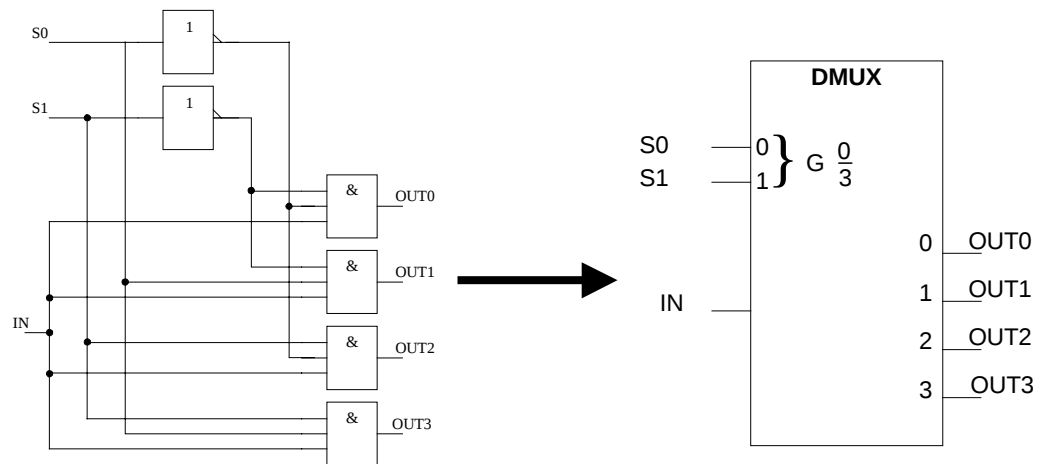

DUAL DMUX 1:4

 

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 21


● DEMULTIPLEXER E DESCODIFICADORES

Um DESCODIFICADOR com ENABLE é equivalente a um DEMULTIPLEXER, sendo as entradas de dados do primeiro as entradas de selecção do segundo e a entrada de ENABLE do primeiro a entrada de dados do segundo.

Nota: a simbologia altera-se de acordo com a funcionalidade do circuito.

DUAL DMUX 1:4

DECODER 2:4

 


CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 22


● CIRCUITO PARA SOMA ARITMÉTICA

A estrutura mais simples resolve 1 bit de cada vez.

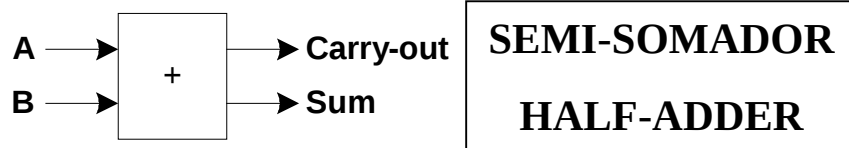Passo 1: soma os 2 bits de menor peso e obtém 1 bit do resultado e o “carry” para o passo seguinte.



 
Passo N≠1: soma os 2 bits dos operandos, mais o “carry” do passo anterior, e obtém 1 bit de resultado e um “carry-out”.



► Exemplo

Somador de 2 números de 4 bits cada.
 
$$\begin{array}{r} 7 \\ + 2 \\ \hline 9 \end{array} \quad \begin{array}{r} 1 \ 1 \ 0 \ \leftarrow \text{Carry} \\ 0 \ 1 \ 1 \ 1 \\ + 0 \ 0 \ 1 \ 0 \\ \hline 1 \ 0 \ 0 \ 1 \end{array}$$




CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 23

● SEMI-SOMADOR

A	B	C_{out}	S
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	0

$$C_{out} = A \cdot B$$

$$S = A \oplus B$$

 

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 24

● SOMADOR COMPLETO


A	B	C _{in}	C _{out}	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

C _{in}	A B			
	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0


$$\begin{aligned}
 S &= \overline{C_{in}} \cdot \overline{A} \cdot B + \overline{C_{in}} \cdot A \cdot \overline{B} \\
 &\quad + C_{in} \cdot \overline{A} \cdot \overline{B} + C_{in} \cdot A \cdot B \\
 &= A \oplus B \oplus C_{in}
 \end{aligned}$$

C _{in}	A B			
	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1
 
$$\begin{aligned}
 C_{out} &= A \cdot B + C_{in} \cdot A + C_{in} \cdot B \\
 &= A \cdot B + C_{in} \cdot (A \oplus B)
 \end{aligned}$$



● RIPPLE CARRY ADDER

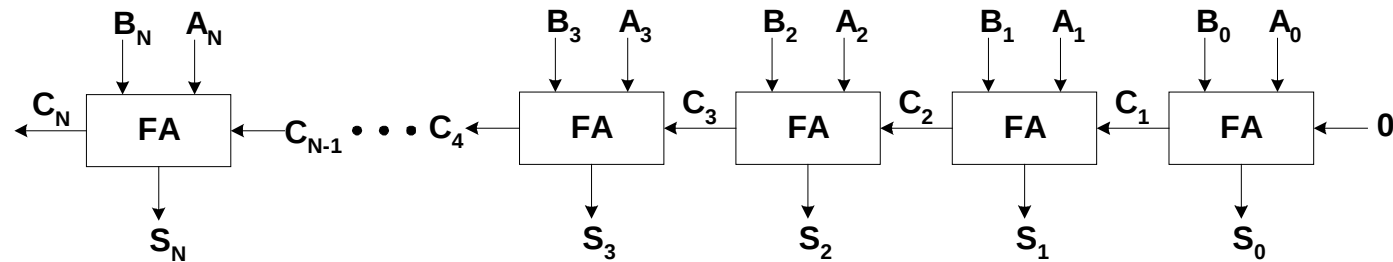

A **velocidade máxima de execução é limitada** pela necessidade de propagar o “Carry” desde a soma do primeiro bit até à soma do bit mais significativo.

No pior caso, o tempo de propagação do “Carry” será $N \times t_{\text{PFA}}$.

► Exemplo

A_0 comuta de 0 para 1.

$A_i = 0, \forall_{i \neq 0}$

$B_i = 1, \forall_i$

$$\begin{array}{r}
 \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \boxed{0} \\
 0 \ 0 \ 0 \ 0 \\
 + 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 1 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 \boxed{1} \boxed{1} \boxed{1} \boxed{1} \\
 0 \ 0 \ 0 \ 1 \\
 + 1 \ 1 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 0 \ 0 \ 0 \ 0
 \end{array}$$

O “Ripple Carry Adder” é o somador mais simples possível (que requer menos portas lógicas).

Existem inúmeros circuitos alternativos para diversos compromissos velocidade/área.

● REPRESENTAÇÃO DE NÚMEROS NEGATIVOS

Sinal e Valor

O bit mais significativo representa o sinal, e os restantes bits representam o seu valor absoluto.

Ex.: $-9 = 10001001$

Complemento para 1

O complemento para 1 de N , em n bits, é definido como $(2^n - 1) - N$.

$2^n - 1$ é um número constituído por n 1's.

Subtrair de 1 equivale a inverter o bit: $1 - 0 = 1$ e $1 - 1 = 0$.

Portanto, complementar para 1 corresponde a inverter todos os bits ($0 \rightarrow 1$ e $1 \rightarrow 0$).

Ex.: $-9 = 11110110$ ($= 11111111 - 00001001 = 255_{10} - 9_{10}$).

Complemento para 2

O complemento para 2 de N , em n bits, é definido como $2^n - N$ para $N \neq 0$, e 0 para $N = 0$.

Portanto, complementar para 2 corresponde a complementar para 1 e somar 1.

Ex.: $-9 = 11110111$ ($= 100000000 - 00001001 = 256_{10} - 9_{10}$).

Na prática, o complemento para 2 pode ser formado do seguinte modo: mantém-se todos os 0's menos significativos e o primeiro 1, e invertem-se todos os outros bits mais significativos.

● NÚMEROS BINÁRIOS COM SINAL

As operações usando o sistema de **sinal e valor** são mais complicadas, devido à necessidade de gerir separadamente o sinal e o valor.

Por isso, são normalmente utilizadas representações em complemento. A representação em complemento para 2 é habitualmente preferida em sistemas digitais por ter uma única representação para o 0.

Decimal	Complemento para 2	Complemento para 1	Sinal e Valor
+7	0111	0111	0111
+6	0110	0110	0110
+5	0101	0101	0101
+4	0100	0100	0100
+3	0011	0011	0011
+2	0010	0010	0010
+1	0001	0001	0001
+0	0000	0000	0000
-0	-	1111	1000
-1	1111	1110	1001
-2	1110	1101	1010
-3	1101	1100	1011
-4	1100	1011	1100
-5	1011	1010	1101
-6	1010	1001	1110
-7	1001	1000	1111
-8	1000	-	-

● SOMA ARITMÉTICA DE NÚMEROS COM SINAL USANDO COMPLEMENTO PARA 2

A soma aritmética de 2 números binários com sinal, representados em complemento para 2, é obtida pela simples adição dos 2 números **incluindo os bits de sinal**. O último “*carry out*” não é considerado.

► Exemplos

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 4 \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + 3 \quad + 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 7 \quad 0 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 -4 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + (-3) \quad + 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 -7 \quad 1 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 1 & 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 4 \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + (-3) \quad + 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 \begin{array}{|c|c|c|c|} \hline 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline \end{array} \\
 -4 \quad 1 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + 3 \quad + 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 -1 \quad 1 \ 1 \ 1 \ 1
 \end{array}$$

● SUBTRACÇÃO DE NÚMEROS COM SINAL USANDO COMPLEMENTO PARA 2

A subtracção de 2 números binários com sinal, representados em complemento para 2, é obtida do seguinte modo: forma-se o complemento para 2 do subtrator e soma-se ao subtraendo.


► Exemplo

$$\begin{array}{r}
 4 \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 - 3 \quad - 0 \ 0 \ 1 \ 1 \\
 \hline
 1
 \end{array}
 \Rightarrow
 \begin{array}{r}
 4 \quad 0 \ 1 \ 0 \ 0 \\
 + (-3) \quad + 1 \ 1 \ 0 \ 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \ 0 \ 0 \ 1
 \end{array}$$

Complemento para 2 =
(Complemento para 1) + 1

A complementação para 1 é realizada invertendo todos os bits do subtrator.

 A adição de 1 é efectuada pondo o *Carry* inicial a 1.




● CIRCUITO SOMADOR/SUBTRACTOR

As operações de adição e subtração são habitualmente combinadas num único somador genérico, através da inclusão de 1 porta ou-exclusivo em cada *Full-Adder*.

Quando o sinal de controlo $SOMA_L = 0$, é realizada a adição $A + B$ (os operandos B_i não são invertidos e $C_0 = 0$).

 Quando o sinal de controlo $SOMA_L = 1$, é realizada a subtração $A - B$ (os operandos B_i são invertidos e $C_0 = 1$).



● OVERFLOW


Para se obter um resultado correcto, na adição e na subtracção, é necessário assegurar que o resultado tem um número de bits suficiente. Se somarmos 2 números de N bits e o resultado ocupar N+1 bits diz-se que ocorreu um **overflow**.

As unidades aritméticas digitais usam um número fixo de bits para armazenar os operandos e os resultados, sendo necessário detectar e sinalizar a ocorrência de um *overflow*.

Um overflow pode ocorrer na adição, se os 2 operandos são ambos positivos ou se são ambos negativos.

$$\text{Overflow} = \text{Carry}_N \oplus \text{Carry}_{N-1}$$


► Exemplos

 

CIRCUITOS COMBINATÓRIOS TÍPICOS - 32

● SOMADOR DE 4 BITS

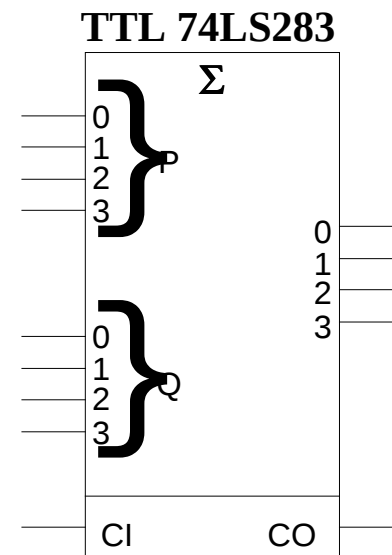
Somador de 4 bits rápido: usa internamente um “carry look-ahead” – trata-se de um somador de maior rapidez, conseguida à custa de um maior número de portas lógicas.



● COMPARADOR DE NÚMEROS DE 4 BITS

Este circuito faz a comparação de 2 números binários de 4 bits.

 O circuito pode ser ligado em cascata, para realizar comparações entre números de $N > 4$ bits.



BIBLIOGRAFIA

[1] M. Morris Mano, Charles R. Kime, “Logic and Computer Design Fundamentals”,
Prentice-Hall International, Inc. (Capítulo 3, Secções 3.5-3.10)