Licenciatura em Eng. Informática

Disciplina de Sistemas Lógicos – alunos em 2ª inscrição

Exame de recurso - 20-7-2001 - 9h30mn

Duração: 2h00mn Tolerância: 15mn Sem consulta

Importante: numere as folhas (ex. 1 de 4) e identifique-se em todas elas;
Responda em folhas separadas aos vários grupos de questões

Q1 (1 + 1 valores)

a) Prove recorrendo a tabela de verdade se $a.b + \overline{a}.c + b.c = a.b + \overline{a}.c$.

b) Simplifique algebricamente a expressão $a.(\overline{a} + b) + \overline{b}$ referindo os teoremas utilizados.

Q2 (1,5 + 1 + 2 + 1,5 valores)

Suponha que pretende fazer um sistema de detecção de erros na transmissão de um código com quatro bits. Os bits recebidos são designados por *A*, *B*, *C* e *D*. Pretende-se implementar a função $f(A,B,C,D)$, de modo a calcular a paridade do código recebido, em particular sempre que no código recebido o número de 1s for impar então a função toma o valor 0 (considere zero como um número par)..

a) Apresente a tabela de verdade que permite especificar a função referida.

b) Considere que a função obtida na alinea anterior é $f(A,B,C,D) = \sum(2,3,8,10,12,13)$. Apresente uma implementação utilizando multiplexers de duas variáveis de controlo.

c) Considere que a função obtida na alinea a) é $f(A,B,C,D) = \sum(2,3,8,10,12,13) + d(0,9,15)$. Obtenha a expressão simplificada da função *f* através do método de Quine-McCluskey.

d) Considere que a função obtida na alinea anterior é $f(A,B,C) = c.d + \overline{a}.d + a.\overline{b}$. Proponha uma implementação da função utilizando sómente portas NOR de 2 entradas (apresente a expressão e o esquema lógico com portas NOR).

Q3 (1 + 2,5 + 1,5 valores)

Pretende-se projectar um contador síncrono crescente, com 3 bits, que contará em módulo 6, utilizando os estados de contagem 0, 1, 2, 3, 4 e 5 (em decimal). As saídas coincidem com as variáveis de estado.

a) Apresente tabela de transição de estados e codificação de estados proposta.

b) Utilizando flip-flops JK para o bit mais significativo, D para o bit intermédio e T para o bit menos significativo, apresente as tabelas das entradas JK, D e T, mapas de Karnaugh associados e expressões simplificadas (não é necessário apresentar o esquema lógico).

c) Tendo por base a resolução da alínea anterior, diga, justificadamente, para que estado evolui o contador, quando por algum motivo (por exemplo alimentação inicial do circuito) o sistema se encontar nos estados 6 (110) ou 7 (111).

Q4 (2 + 1 valores)

Pretende-se desenvolver um sistema para detectar a sequência $01^{+}001$, em que $^{+}$ significa uma ou mais ocorrências do símbolo à sua esquerda (por exemplo, 0^{+} representa uma sequência com um ou mais 0s). A saída Z deve tomar o valor 1 quando a sequência é detectada.

a) Apresente um diagrama de estados para o sistema de controlo descrito.

b) Apresente a tabela de transição de estados associada, com os estados codificados.

Q5 (2,5 valores)

Considere o circuito contador sequencial síncrono representado na figura.

Considerando o estado inicial $Q_2Q_1Q_0 = 001$, determine a sequência de contagem associada. Qual o módulo de contagem observado.

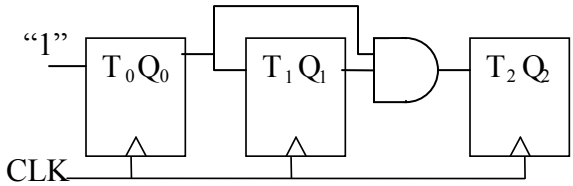

Q6 (1,5 valores)

A partir de um flip-flop T, implemente um flip-flop JK.